

```
1  // Jonathan Monreal
2
3  // Implements a complete adder
4  module adder(a, b, ci, s, co);
5
6      input a, b, ci;
7      output s, co;
8      wire aORb, aANDb_, aANDb, d1, d2;
9
10     OAO U1(ci, a, b, a, aORb, aANDb_, co); // Finds the carry out
11     OAO U2(co_, aORb, ci, aANDb, d1, d2, s); // Finds the sum
12     not U3(co_, co); // Inverts the carry out for use in U2
13     not U4(aANDb, aANDb_); // Inverts aANDb_ for use in U2
14
15 endmodule
16
17 // Implements an or-and-or arrangement
18 module OAO(d, e, f, g, y1, y3_, y4);
19
20     input d, e, f, g;
21     output y1, y3_, y4;
22     wire e_, f_, y2_;
23
24     not u5(e_, e);
25     not u6(f_, f);
26     nand u1(y1, e_, f_);
27     nand u2(y2_, d, y1);
28     nand u3(y3_, f, g);
29     nand u4(y4, y2_, y3_);
30
31 endmodule
```