```
1 module adder(A, B, CI, S, CO);
2
3 input A, B, CI;
4 output S, CO;
5
6 assign S = A ^ B ^ CI;
7 assign CO = (A & B) + ((A ^ B) & CI);
8
9 endmodule
```

- 1 -