

```
1  `timescale 1 ns / 10 ps
2
3  // Jonathan Monreal
4
5  // Implements a complete adder
6  module adder(a, b, ci, s, co);
7
8      input a, b, ci;
9      output s, co;
10     wire aORb, aANDb_, aANDb, d1, d2;
11
12     OAO U1(ci, a, b, a, aORb, aANDb_, co); // Finds the carry out
13     OAO U2(co_, aORb, ci, aANDb, d1, d2, s); // Finds the sum
14     not #0.5 U3(co_, co); // Inverts the carry out for use in U2
15     not #0.5 U4(aANDb, aANDb_); // Inverts aANDb_ for use in U2
16
17 endmodule
18
19 // Implements an or-and-or arrangement
20 module OAO(d, e, f, g, y1, y3_, y4);
21
22     input d, e, f, g;
23     output y1, y3_, y4;
24     wire e_, f_, y2_;
25
26     not #0.5 u5(e_, e);
27     not #0.5 u6(f_, f);
28     nand #1 u1(y1, e_, f_);
29     nand #1 u2(y2_, d, y1);
30     nand #1 u3(y3_, f, g);
31     nand #1 u4(y4, y2_, y3_);
32
33 endmodule
```